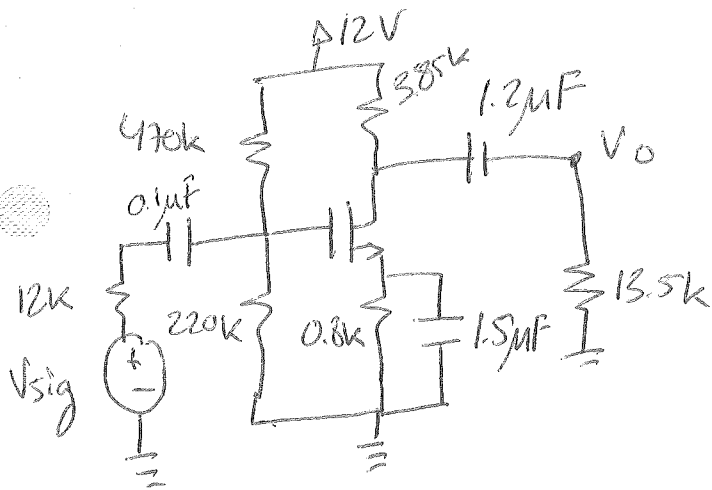


11/14/2016

Madhu



$$k = 1.5 \text{ mA/V}^2$$

$$V_T = 0.75 \text{ V}$$

$$C_{gs} = 5 \text{ pF}$$


$$C_{gd} = 3 \text{ pF}$$

$$C_{ds} = 25 \text{ pF}$$

- DC
- small-signal
mid-band gain

- ω_{LO} - ω_{Hi}

DC Analysis

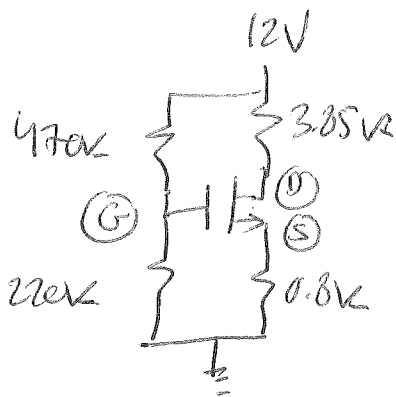

$$\rightarrow V_G = 12 \text{ V} \cdot \frac{220 \text{ k}}{220 \text{ k} + 470 \text{ k}} = 3.826 \text{ V}$$

$$\rightarrow V_G - 0.8 I_D = V_{GS}$$

$$\rightarrow V_{GS} = 3.826 \text{ V} - 0.8 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.5 \text{ mA/V}^2 (V_{GS} - 0.75)^2$$

$$3.826 - 0.6 V_{GS}^2 + 0.9 V_{GS} - 0.3375 = V_{GS}$$

$$V_{GS} = 2.329 \text{ V}$$

$$\rightarrow \text{and } I_D = 1.87 \text{ } \mu\text{A}$$

$$\rightarrow \text{Also } V_D = 12 - (1.87 \text{ } \mu\text{A})(3.85 \text{ k}\Omega) = 4.801 \text{ V}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

$$V_{DS} = -0.975 < V_T$$

\therefore Sat. ac.


~~small-signal~~

$$\rightarrow g_m = 1.5 \text{ mA/V}^2 (2.329 - 0.75) = 2.368 \text{ mS}$$

Mid-band gain

Small capacitances are opens. Large caps are shorts.

Small-signal eq. circuit:

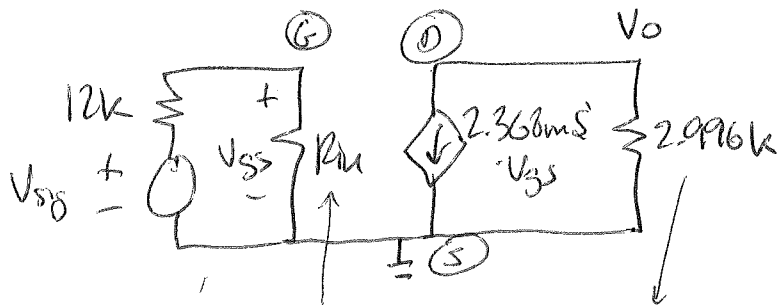

$$R_{in} = (470 // 220) = 149.8k$$

$$R_{eq} = R_D // R_L = 13.5k // 385k = 2.996k$$


$$\rightarrow \frac{V_o}{V_{gs}} = -g_m \cdot R_{eq} = (-2.36mA/V)(2.996k) = -7.094 V/V$$

$$\rightarrow \frac{V_{gs}}{V_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + 12k} = \frac{149.8k}{149.8 + 12k} = \frac{149.8}{161.8} = 0.9258$$

$$\rightarrow A_{mid} = \frac{V_{gs}}{V_{sig}} \cdot \frac{V_o}{V_{gs}} = (0.9258)(-7.094 V/V) = -6.568 V/V$$

Low-freq. response.

① C_1 acting alone.

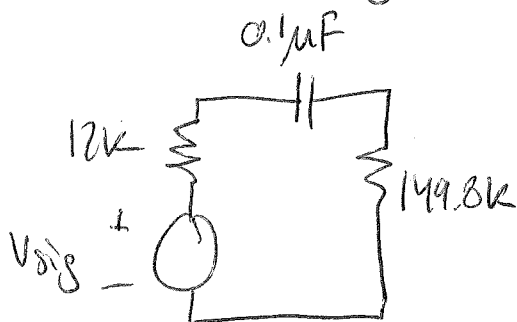

$$\omega_{c1} = \frac{1}{Z} = \frac{1}{(0.1\mu F)(12k + 149.8k)} = 61.81/s$$


$Z = R_{TH} \cdot C$
 \downarrow \downarrow
 $10^{-6}F$ 10^3

7 cont's

7 cont'd

② 11/14/2016
Madhu


② C_2 acting alone:

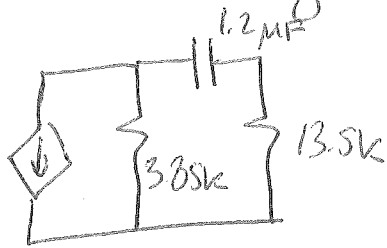


$$\omega_{C2} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{(12 \times 10^{-6} \text{ F})(385 \text{ k} + 13.5 \text{ k})}$$

$$\omega_{C2} = 48.03 \text{ r/s}$$

③ Bypass C_s acting alone:

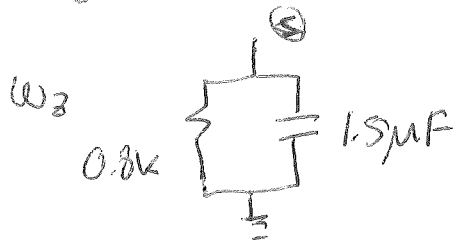
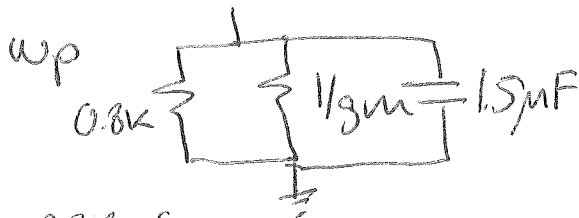
$$\omega_z = \frac{1}{(1.5 \times 10^{-6} \text{ F})(0.8 \times 10^3 \Omega)} = 833.3 \text{ r/s}$$



$$\omega_p = \frac{1}{(1.5 \times 10^{-6} \text{ F})(276.4 \Omega)} = 2412 \text{ r/s}$$

$$g_m = 2.368 \text{ mS}$$

$$\rightarrow \frac{1}{g_m} = 0.4223 \text{ k}$$

$$\rightarrow (0.8 \text{ k} \parallel 0.4223 \text{ k}) = 0.2764 \text{ k}\Omega$$


→ Take 2412 r/s as dominant frequency ω_{low}

↑ completes low frequency analysis.

High frequency analysis

24/11/2014

Input side

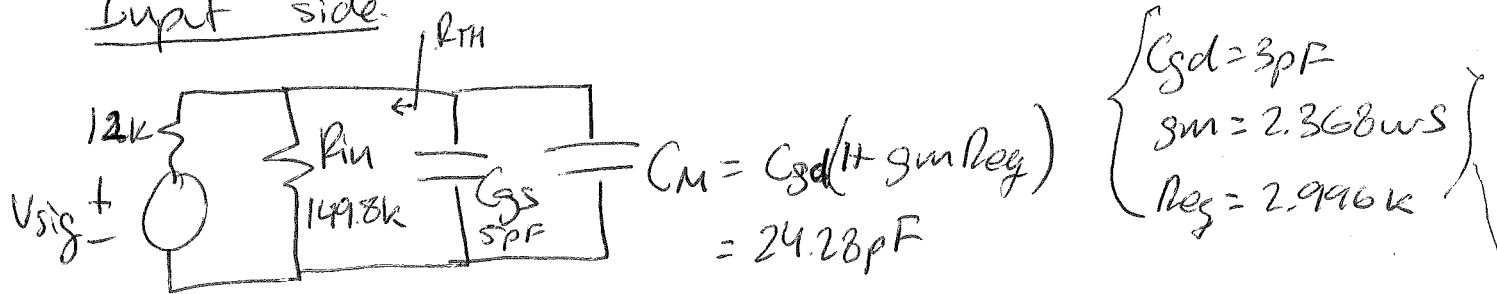


$$\omega_{hi(in)} = \frac{1}{RC} = \frac{1}{(11.11k\Omega)(29.28 \times 10^{-12}F)} = 3.074 \times 10^6 \text{ r/s}$$

$$R_{TH} = [(149.8k) \parallel (12k)] = 11.11k\Omega$$

$$C = 29.28pF$$

Output side:

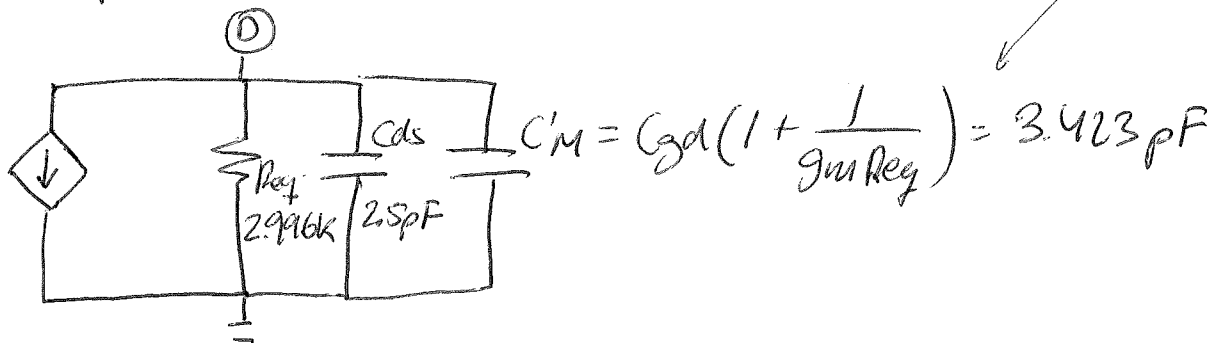

$$\omega_{hi(out)} = \frac{1}{RC} = \frac{1}{(2.996k\Omega)(5.923 \times 10^{-12}F)} = 5.635 \times 10^7 \text{ r/s}$$

$$R = 2.996k$$

$$C = 5.923pF$$


$$\therefore \omega_{hi} = 3.074 \times 10^6 \text{ r/s}$$

↑ completes analysis.

Is now changing bypass capacitor.
to $15 \mu F$.


③ 11/14/2016
Madhu

(ω_z)

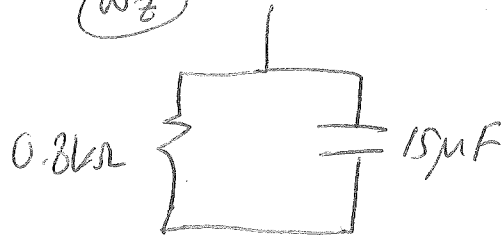

$$\omega_z = \frac{1}{(15 \times 10^{-6} F)(0.86 k\Omega)} = 83.33 \text{ r/s}$$

(ω_p)

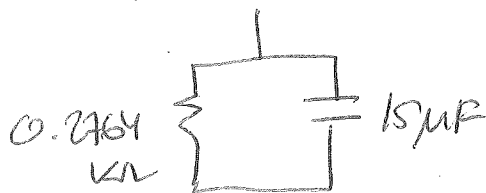

$$\omega_p = \frac{1}{(0.2764 k\Omega)(15 \times 10^{-6} F)} = 241.2 \text{ r/s}$$

7) Take ~~this~~ this as a non-dominant situation.

→ Then find $\omega = ?$ when gain is 0.707 And
by making $A_{mid} = 1$ (normalized)

$$\therefore \text{Gain} = \frac{s^2 (s + \omega_z)}{(s + \omega_{c1})(s + \omega_{c2})(s + \omega_p)}$$

$$s = j\omega$$

$$\left| \frac{-\omega^2 (83.33 + j\omega)}{(61.8 + j\omega)(480 + j\omega)(241.2 + j\omega)} \right| = 0.707$$

$$\therefore \boxed{\omega_{low} = 238.6 \text{ r/s}}$$