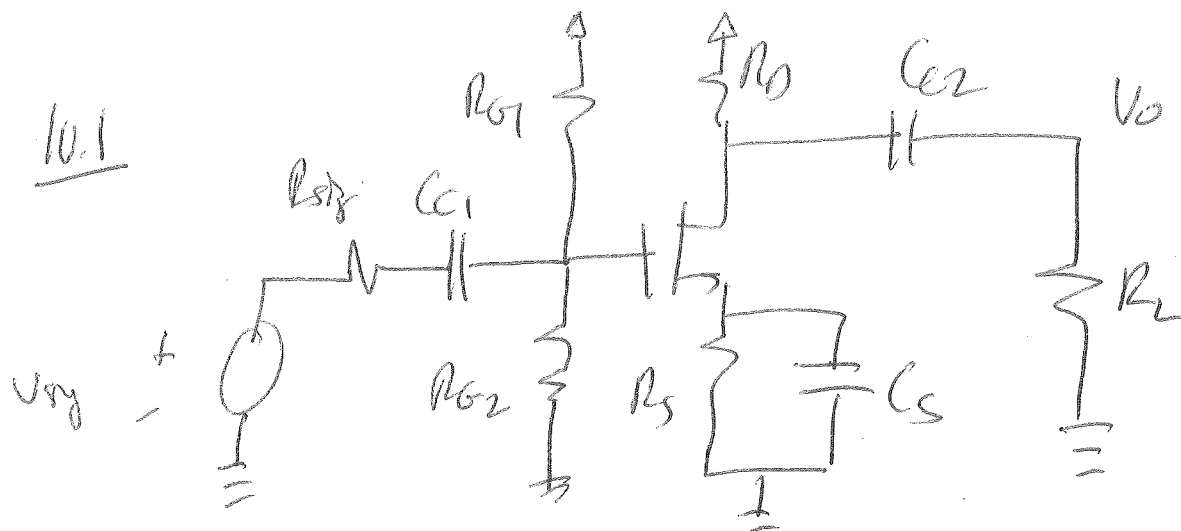


# Homework #8 - Solutions


9/14/2016  
Ivan Pechadis



$$R_{G1} = 2\text{M}\Omega, R_{G2} = 1\text{M}\Omega, R_{sig} = 200\text{k}\Omega.$$

$$f_c = 10\text{kHz} \text{ or lower}$$
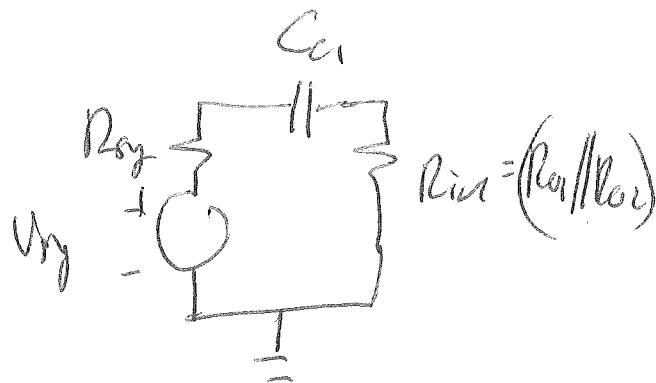
$$\omega_c = \frac{1}{(C_{C1})(R_{sig} + R_{in})}$$



$$R_{in} = \frac{2\text{M}\Omega \cdot 1\text{M}\Omega}{3\text{M}\Omega} = 0.667\text{M}\Omega$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi(C_{C1})(866.67\text{k}\Omega)} = 10\text{kHz}$$

$$C_{C1} = \frac{1}{2\pi(10\text{kHz})(866.67\text{k}\Omega)} = 18.9\text{nF}$$



$$\boxed{\approx 20\text{nF}}$$

↑  
nano = 10<sup>-9</sup>

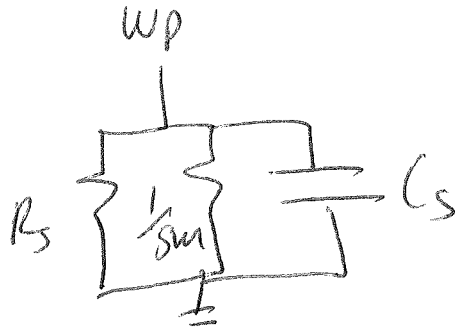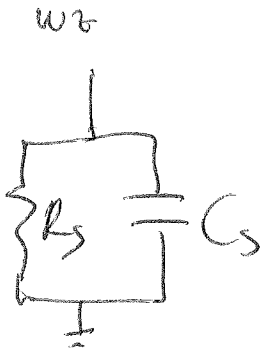10.3

$$g_m = 5 \text{ mA/V} \quad R_s = 1.8 \text{ k}\Omega$$

$$C_s? \quad \text{for } \omega_p = 100 \text{ Mrad/s}$$



$$R_s = 1.8 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{1}{g_m} = 200 \Omega$$

$$R_s \parallel \frac{1}{g_m} = 180 \Omega$$


$$\omega_p = \frac{1}{(R_s \parallel \frac{1}{g_m}) C_s}$$

$$C_s = \frac{1}{2\pi \cdot 180 \Omega \cdot 100 \text{ Mrad/s}} = 8.84 \mu\text{F} \quad \boxed{\approx 10 \mu\text{F}}$$

$$f_z = \frac{1}{2\pi R_s C_s} = \frac{1}{2\pi \cdot 1.8 \text{ k}\Omega \cdot 10 \times 10^{-6} \text{ F}} = \boxed{8.84 \text{ Hz}}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi \cdot 180 \Omega \cdot 10 \mu\text{F}} = \boxed{88.4 \text{ Hz}}$$

10.5

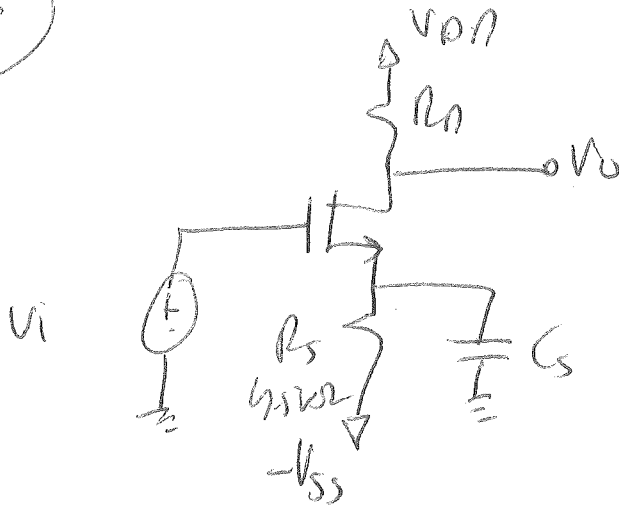

$$g_m = 2 \text{ mA/V}$$

$$r_o \rightarrow \infty$$


a)  $\frac{v_o}{v_i} = -g_m R_D = -2 \text{ mA/V} \cdot R_D = -20 \text{ V/V}$   
 $C_S \rightarrow \text{short}$

$$R_D = \frac{-20 \text{ V/V}}{-2 \text{ mA/V}} = 10 \text{ k}\Omega$$

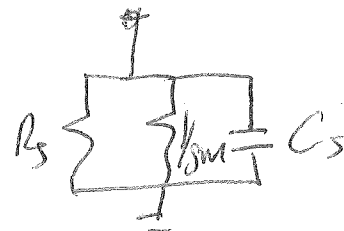b)  $C_S$  for  $\omega_p = 100 \text{ Hz}$

$$\omega_p = \frac{1}{2\pi(R_S \parallel \frac{1}{g_m}) \cdot C_S}$$

$$C_S = \frac{1}{2\pi \cdot 450 \cdot 100} = 3.53 \times 10^{-6} \text{ F}$$



$$\frac{1}{g_m} = 500 \Omega$$

$$R_S = 4.5 \text{ k}\Omega$$

$$\left(\frac{1}{g_m} \parallel R_S\right) = 450 \Omega$$


c)  $f_z = \frac{1}{2\pi R_S C_S}$   
 $= \frac{1}{2\pi \cdot 4.5 \text{ k}\Omega \cdot 3.53 \mu\text{F}}$



$$f_z = 10.02 \text{ Hz}$$

d)  $f_p \gg f_z$ .  $\therefore f_p = f_z = 100 \text{ Hz}$

$20 \text{ V/V}$

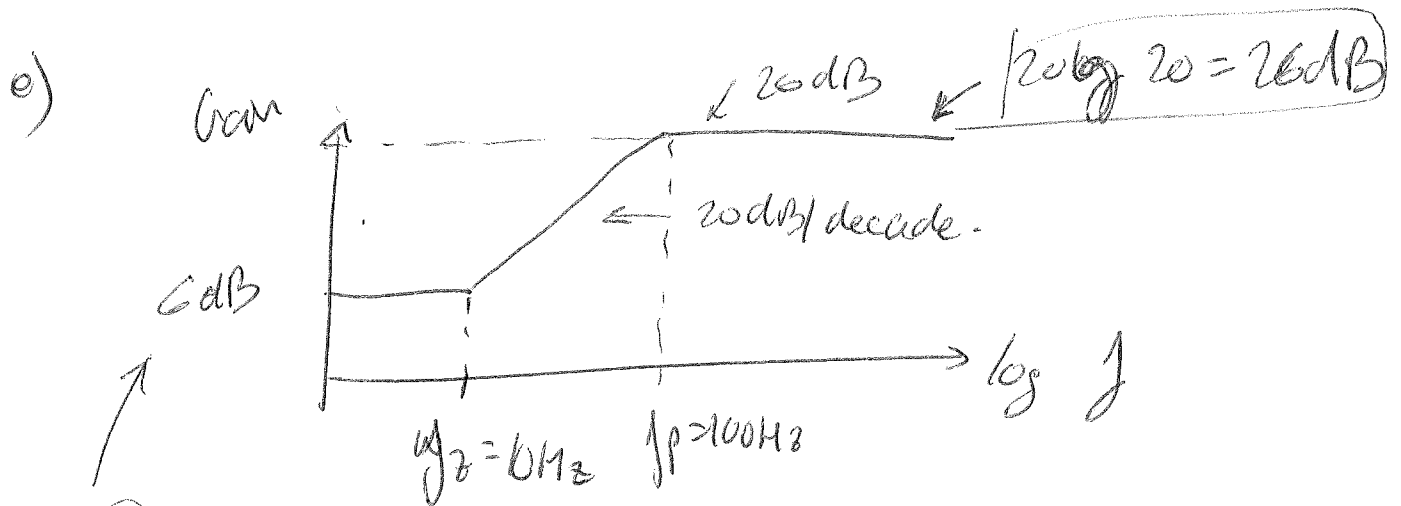

$20 \log 2$

DC gain ( $\omega \rightarrow 0$ ) ( $s \rightarrow \infty$ ).

$$\frac{V_o}{V_i} = -g_m R_D$$

$$V_i = +g_m V_{SS} \left( R_S + \frac{1}{g_m} \right)$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m R_D}{+g_m V_{SS} \left( R_S + \frac{1}{g_m} \right)}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_D}{R_S + \frac{1}{g_m}} = \frac{-2 \text{ k}\Omega}{0.5 \text{ k}\Omega + 0.5 \text{ k}\Omega} = -2 \text{ V/V}$$


10.32

Discrete CS. amplifier.


$$R_G = 2\text{M}\Omega, \quad g_m = 5\text{mA/V} \quad r_o = 100\text{k}\Omega \quad R_D = 20\text{k}\Omega$$

$$C_{gs} = 3\text{pF} \quad C_{gd} = 0.5\text{pF}$$
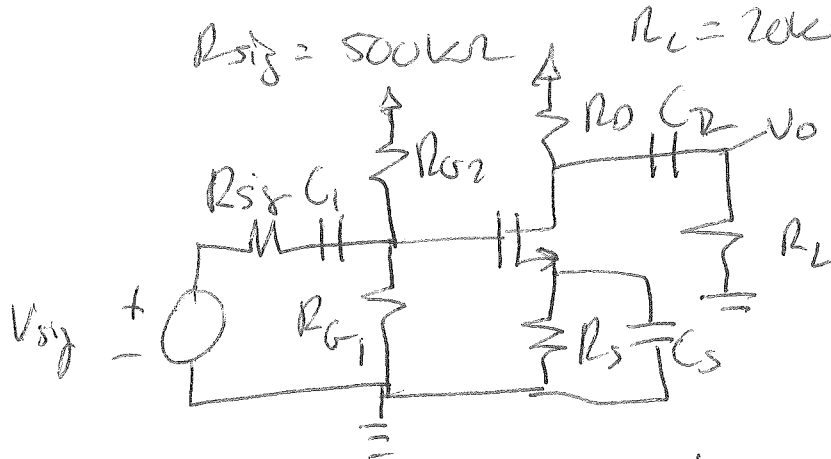
$$R_{sig} = 500\text{k}\Omega \quad R_L = 20\text{k}\Omega$$



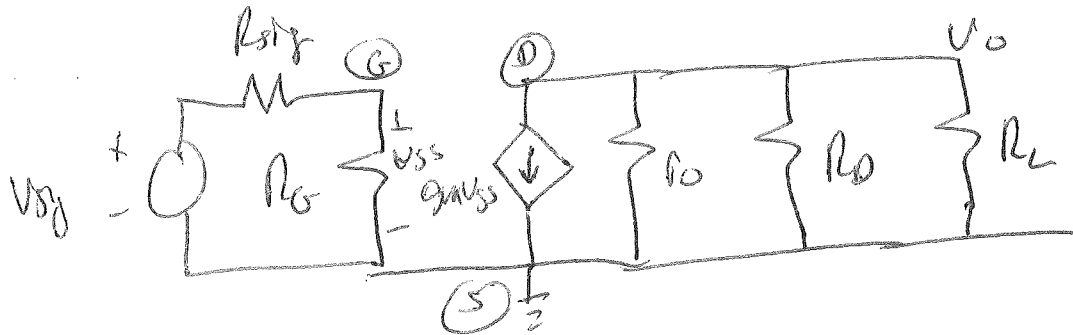→ small-signal at mid-band all  $C \rightarrow$  shorted.



$$\text{Overall gain} = \frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{V_{GS}}{V_{sig}} \cdot \frac{V_o}{V_{GS}}$$

$$V_o = -g_m \cdot V_{GS} \cdot (r_o \parallel R_D \parallel R_L)$$

$$V_{GS} = V_{sig} \cdot \frac{R_G}{R_G + R_{sig}}$$

$$A_m = \left( \frac{V_{GS} \cdot \frac{R_G}{R_G + R_{sig}}}{V_{sig}} \right) \left( \frac{-g_m \cdot V_{GS} (r_o \parallel R_D \parallel R_L)}{V_{GS}} \right)$$

$$A_M = \left( \frac{R_G}{R_G + R_{sig}} \right) \left( -g_m (R_D \parallel r_o \parallel R_L) \right)$$

$$A_M = \left( \frac{2M\Omega}{2M\Omega + 500k\Omega} \right) \left( -5mA/V \underbrace{(20k\Omega \parallel 20k\Omega \parallel 100k\Omega)}_{9.1k\Omega} \right)$$

$$A_M = -36.4V/V$$

$$R_G = 2M\Omega$$

$$R_{sig} = 500k\Omega$$


$$R_D = 20k\Omega$$

$$r_o = 100k\Omega$$

$$R_L = 200k\Omega$$

$$g_m = 5mA/V$$

(b)  $f_H$

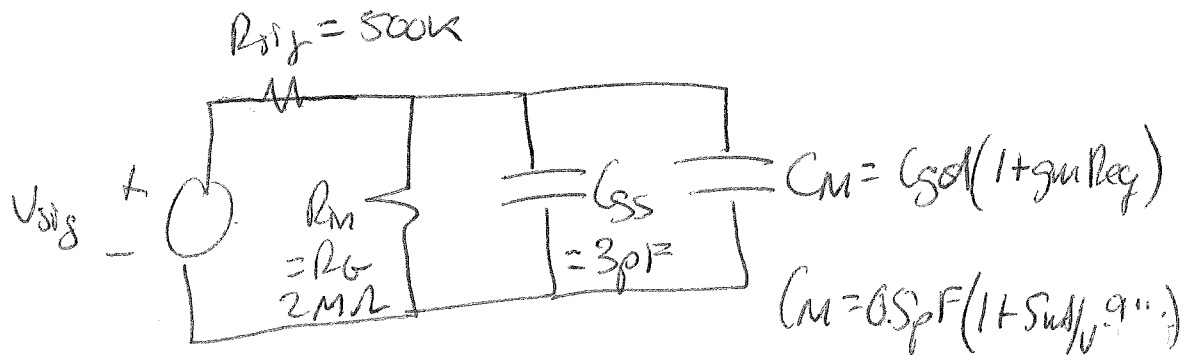

$$f_H = \frac{1}{2\pi(R_{sig} \parallel R_G)(C_{gs} + C_M)}$$


$$C_M = 23.25pF$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi(400k\Omega)(26.25pF)} = 15.2kHz$$

(c)  $f_z = \frac{g_m}{2\pi C_{gd}} = \frac{5mA/V}{2\pi \cdot 0.5pF} = 1.66MHz$

Transmission zero at  $\omega_z = \frac{g_m}{C_{gd}}$

10.34

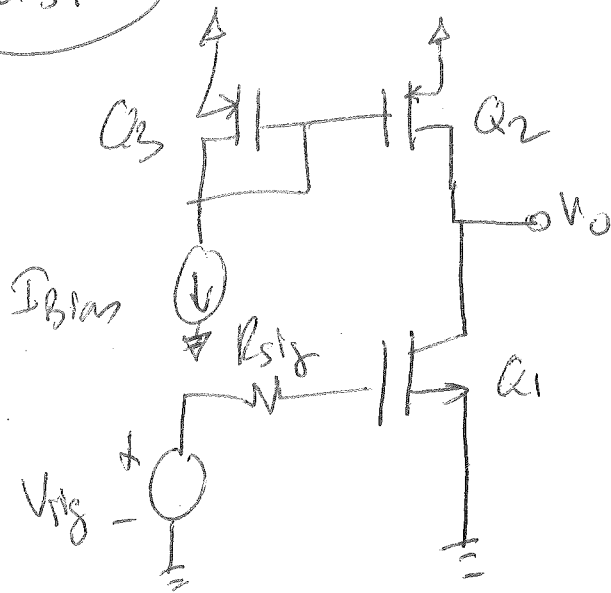

$$I_{Bias} = 100 \mu A$$

$$Q_2 = Q_3 \rightarrow \mu_{n,ox} = 90 \mu A/V^2$$

$$R_{sig} = 200 k\Omega$$

$$Q_1: \mu_{n,ox} = 90 \mu A/V^2$$


$$V_A = 12.8 V$$

$$W/L = 100 \mu m / 1.6 \mu m$$

$$C_{gs} = 0.2 pF$$

$$C_{sd} = 0.015 pF$$

Small-signal gain at mid-freq

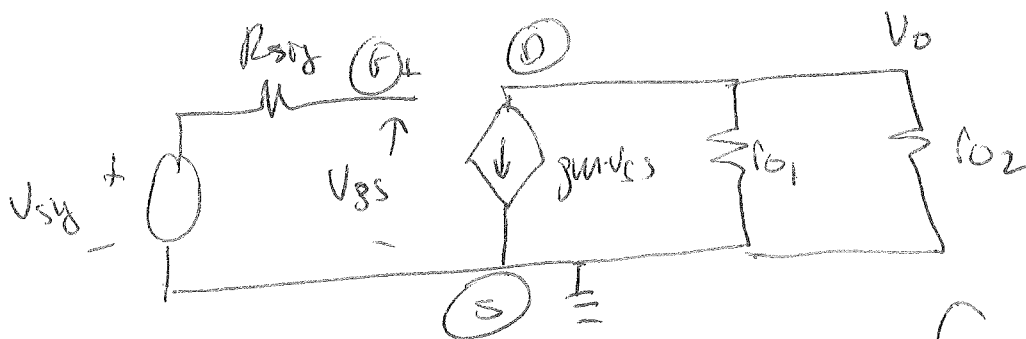

$$V_O = -g_m \cdot V_{gs} \cdot (R_{O1} \parallel R_{O2})$$

$$V_{gs} = V_{sig}$$

$$\frac{V_O}{V_{sig}} = -g_m (R_{O1} \parallel R_{O2})$$

$$\frac{V_O}{V_{sig}} = -81.4 V/V$$

$$g_m = \sqrt{2 \mu_{n,ox} \left( \frac{W}{L} \right) I_{D1}}$$

$$g_m = \sqrt{2 \times 90 \mu A/V^2 \cdot \frac{100}{1.6} \cdot 100 \mu A}$$


$$g_m = 0.325 mS$$

$$R_{O1} = \frac{V_A}{I_D} = \frac{12.8 V}{100 \mu A} = 128 k\Omega$$

$$R_{O2} = \frac{V_A}{I_D} = \frac{19.2}{100 \mu A} = 192 k\Omega$$

→ High-frequency analysis:

Input side:

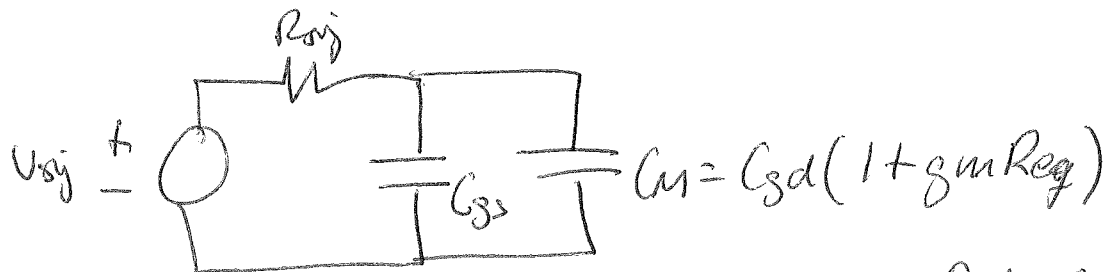

$$f_H = \frac{1}{2\pi R C} = \frac{1}{2\pi (R_{sig}) (C_{gs} + C_M)}$$

$$f = \frac{1}{2\pi (200\Omega) (1.436\text{pF})}$$

$$f = 554 \text{ kHz}$$

$$C_{gd} = 0.015\text{pF}$$

$$C_{gs} = 0.2\text{pF}$$

$$g_m = 1.06 \text{ mA/V}$$

$$R_{eq} = (r_{o2} // r_{o1}) = 76.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_{sig} = 200 \text{ k}\Omega$$

$$C_M = 0.015\text{pF} (1 + 81.4)$$

$$C_M = 1.236 \text{ pF}$$

→ ZOC transmission

$$|f_z| = \frac{1 - g_m}{2\pi C_{gd}} = \frac{1.06 \text{ mA/V}}{2\pi \cdot 0.015\text{pF}} = 11.246 \text{ MHz}$$