

Homework 4 – Solutions

Problems (not review questions): 5.46, 5.50, 5.61

Solutions for some of the problems are on mycourses:


Book_solutions.pdf ;

Solution for 5.46: a) $R=21\text{ K}\Omega$, (b) $W_2=14.4\text{ }\mu\text{m}$,


$R_2=3.1\text{ K}\Omega$

Circuit for 5.46→

5.46

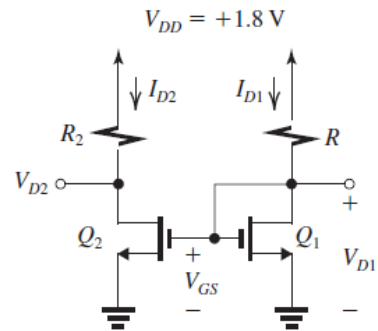

5.46

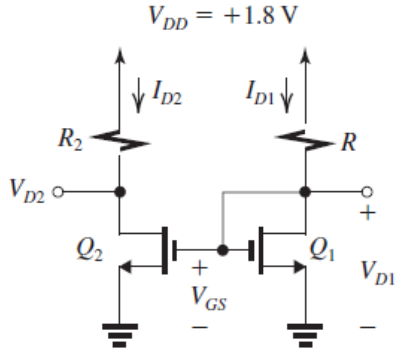

(a) $I_{D1} = 50 \mu\text{A}$

$$0.05 = \frac{1}{2} \times 0.4 \times \frac{1.44}{0.36} V_{OV}^2$$

$$\Rightarrow V_{OV} = 0.25 \text{ V}$$

$$V_{GS1} = V_t + V_{OV}$$

$$= 0.5 + 0.25 = 0.75 \text{ V}$$

$$V_{D1} = V_{GS1} = 0.75 \text{ V}$$

$$R = \frac{V_{DD} - V_{D1}}{I_{D1}} = \frac{1.8 - 0.75}{0.05} = 21 \text{ k}\Omega$$

(b) Note that both transistors operate at the same V_{GS} and V_{OV} , and

$$I_{D2} = 0.5 \text{ mA}$$

But

$$I_{D2} = \frac{1}{2} k_n \left(\frac{W_2}{L_2} \right) V_{OV}^2$$

$$0.5 = \frac{1}{2} \times 0.4 \times \frac{W_2}{0.36} \times 0.25^2$$

$$\Rightarrow W_2 = 14.4 \mu\text{m}$$

which is 10 times W_1 , as needed to provide $I_{D2} = 10I_{D1}$. Since Q_2 is to operate at the edge of saturation,

$$V_{DS2} = V_{OV}$$

Thus,

$$V_{D2} = 0.25 \text{ V}$$

and

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{V_{DD} - V_{D2}}{I_{D2}} \\ &= \frac{1.8 - 0.25}{0.5} = 3.1 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

5.50 Refer to Fig. P5.50. Both Q_1 and Q_2 are operating in saturation at $I_D = 0.5$ mA. For Q_1 ,

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W_1}{L_1} V_{OV1}^2$$

$$0.5 = \frac{1}{2} \times 0.25 \times \frac{W_1}{L_1} (1 - 0.5)^2$$

$$\Rightarrow \frac{W_1}{L_1} = 16$$

$$W_1 = 16 \times 0.25 = 4 \mu\text{m}$$

For Q_2 , we have

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W_2}{L_2} \right) V_{OV2}^2$$

$$0.5 = \frac{1}{2} \times 0.25 \times \frac{W_2}{L_2} (1.8 - 1 - 0.5)^2$$

$$\Rightarrow \frac{W_2}{L_2} = 44.4$$

$$W_2 = 44.4 \times 0.25 = 11.1$$

$$R = \frac{2.5 - 1.8}{0.5} = 1.4 \text{ k}\Omega$$

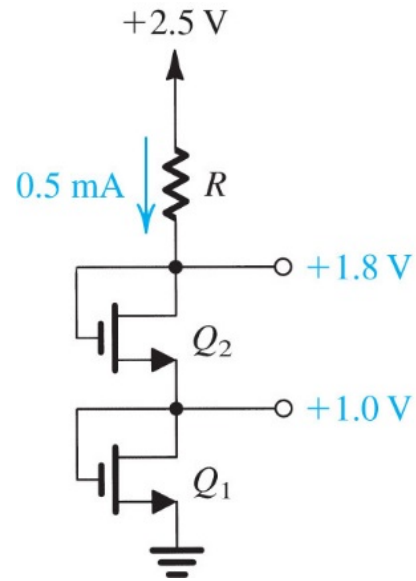


Figure P5.50

5.61 Refer to the circuit in Fig. P5.61.

(a) Q_1 and Q_2 are matched. Thus, from symmetry, we see that the 200- μ A current will split equally between Q_1 and Q_2 :

$$I_{D1} = I_{D2} = 100 \mu\text{A}$$

$$V_1 = V_2 = 2.5 - 0.1 \times 20 = 0.5 \text{ V}$$

To find V_3 , we determine V_{GS} of either Q_1 and Q_2 (which, of course, are equal),

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_t)^2$$

$$100 = \frac{1}{2} \times 125 \times 20 \times (V_{GS} - 0.7)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 0.983 \text{ V}$$

Thus,

$$V_3 = -0.983 \text{ V}$$

(b) With $V_{GS1} = V_{GS2}$, but $(W/L)_1 = 1.5(W/L)_2$, transistor Q_1 will carry a current 1.5 times that in Q_2 , that is,

$$I_{D1} = 1.5I_{D2}$$

But,

$$I_{D1} + I_{D2} = 200 \mu\text{A}$$

Thus

$$I_{D1} = 120 \mu\text{A}$$

$$I_{D2} = 80 \mu\text{A}$$

$$V_1 = 2.5 - 0.12 \times 20 = 0.1 \text{ V}$$

$$V_2 = 2.5 - 0.08 \times 20 = 0.9 \text{ V}$$

To find V_3 , we find V_{GS} from the I_D equation for either Q_1 or Q_2 ,

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_t)^2$$

$$120 = \frac{1}{2} \times 125 \times 20 \times (V_{GS} - 0.7)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 1.01 \text{ V}$$

$$V_3 = -1.01 \text{ V}$$

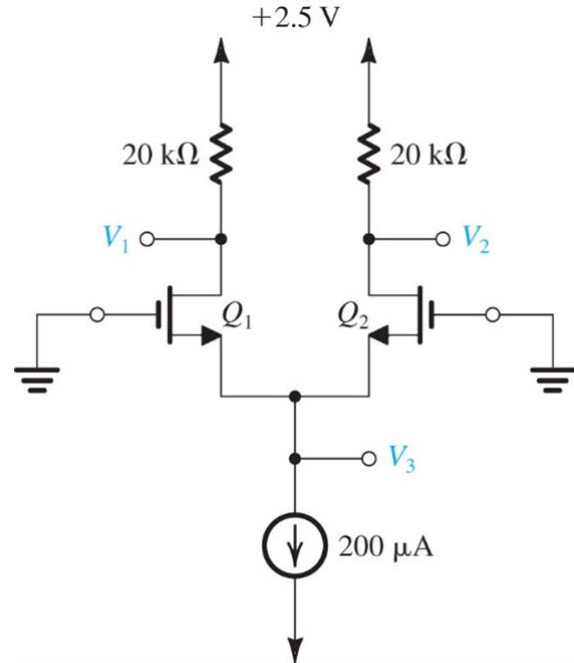


Figure P5.61