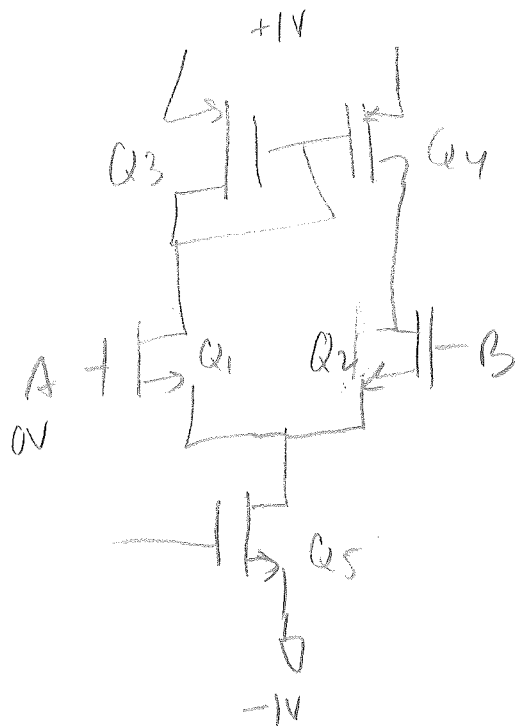


11/28/2016

→



$$\rightarrow V_{DS} \text{ for all} = 0.628V$$

$$\rightarrow V_T = 0.4V \rightarrow V_{DS} - V_T = 0.228V$$

$$(a) \quad V_{DSS} = V_{DS} - V_{SS}$$

$$V_{DS} = 0V - 0.628V = -0.628V$$

$$V_{SS} = -1V$$

$$V_{DSS} = -0.628 - (-1) = 0.372V$$

$$> 0.228V$$

$$\uparrow$$

$$V_{OV}$$

(b) $V_{CM} \text{ min} \rightarrow Q_5 \text{ in sat.}$

$$V_{DSS5} = V_{OV} = 0.228V \text{ minimum.}$$

$$V_{DSS} = V_{DS} - V_{SS}$$

$$V_{DS} = V_{CM} - V_{DS1}$$

$$V_{SS} = -1V = V_{SS}$$

$$0.228V = V_{CM} - (0.628) - (-1) \rightarrow V_{CM} = 0.228 + 0.628 + (-1)$$

$$V_{CM} = -0.144V$$

(c) $V_{CM} \text{ max} \rightarrow Q_1 \text{ in sat.}$

$$V_{DS1} = V_{OV} = 0.228V \text{ minimum.}$$

$$V_{DQ1} = V_{DD} - |V_{SG3}|$$

$$V_{S1} = V_{CM} - V_{DS1}$$

$$V_{DS1} = (V_{DD} - V_{SG3}) - (V_{CM} - V_{DS1})$$

$$0.228V = (1V - 0.628) - (V_{CM} - 0.628)$$

$$V_{CM} = 1V - 0.228V = 0.772V$$

$$\text{max.}$$